

TP1 - Teoriz

2) Componentes reales

$$R = 100K \quad L = 31,8 \text{ mH}$$

$$C = 3,3 \text{ nF}$$

	V_{in}	V_{out}	
2 Hz	6,8 V	1,92 V	
10 Hz	7,4 V	480 mV	
100 Hz	2,5 V	86 mV	rms ↓
1 KHz	2,5 V	90 mV	
10 KHz	2,5 V	10 mV	
100 KHz	2,5 V	770 mV	
200 KHz	2,5 V	1,19 V	

1) V_{rms}	V_{in}	V_{out}
2 Hz	2,44 V	2,38 V
10 Hz		2,38 V
100 Hz		2,38 V
1 KHz		2,37 V
2,5 KHz		2,33 V
5 KHz		2,05 V
7,5 KHz		1,74 V
10 KHz		1,46 V
11,5 KHz		1,33 V
13 KHz		1,21 V
15 KHz		1,06 V
20 KHz		780 mV
25 KHz		614 mV
30 KHz		500 mV
50 KHz		250 mV
70 KHz		139 mV
100 KHz		100 mV
200 KHz		80 mV

$$\omega_0 = 12K$$

berrido

$$10 \text{ KHz} \sim 290 \text{ KHz}$$

a partir de 50 KHz medimos cada 10 KHz, antes cada 1 KHz

2) $z - 10 \rightarrow \text{cade } 1$

$$w_0 = 1Kz - 43dB$$