

Placa 1 — TP2 Teoría de Circuitos II — Grupo 2 (act. 2.1)


Fuente de prueba / lazo de entrada

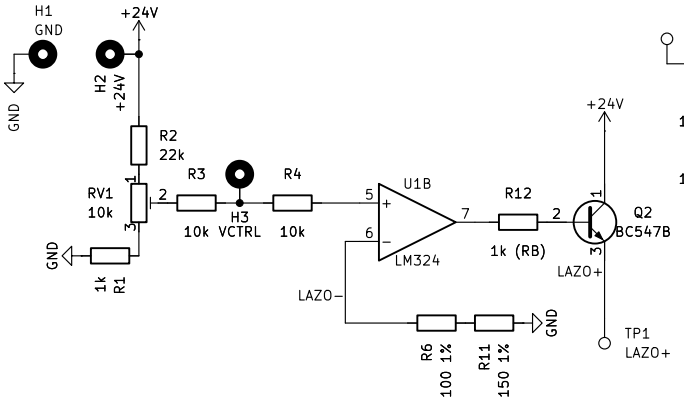

Etapa 1: amplificador de instrumentación G=1

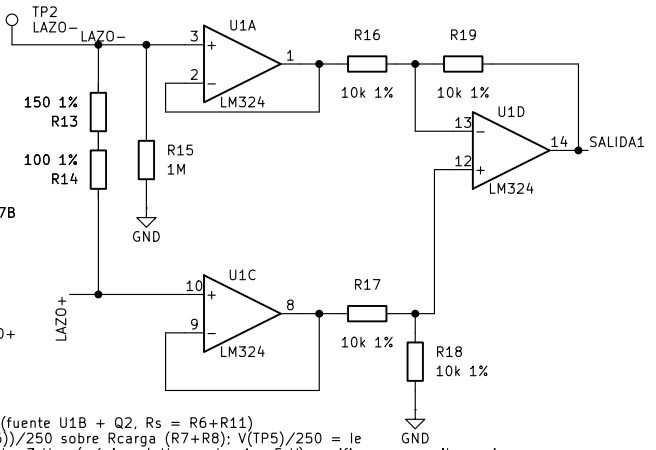


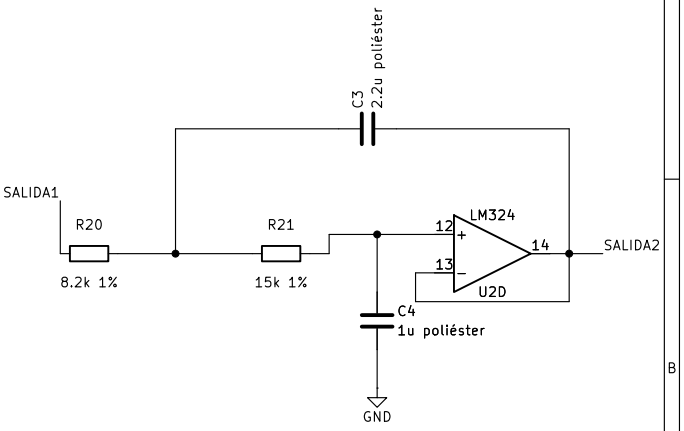Etapa 2: pasa bajos Sallen–Key Butterworth fc=10 Hz




Estático: RV1 fija Vctrl = 1 a 5 V en H3 (VCTRL) –> Iin = Vctrl/250 = 4 a 20 mA (fuente U1B + Q2, Rs = R6+R11)
Medir Iin = V(TP2)/250 o (V(TP1)–V(TP2))/250 sobre el shunt; Iout = (V(H2)–V(TP6))/250 sobre Rcarga (R7+R8): V(TP5)/250 = Ie
Dinámico: generador en H3 (VCTRL) y negro en H1 (GND): senoidal con offset de 3 V y 3 Vpp (máximo 4 Vpp, entre 1 y 5 V), verificar con osciloscopio
Nunca Vctrl negativo ni mayor a 5 V

Etapa 3: conversor V–I

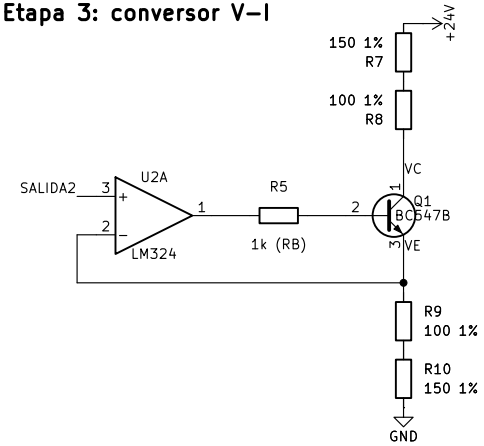


U2 libres (seguidores a masa)

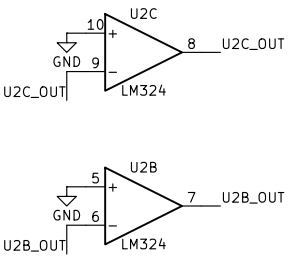

Puntos de medición

TP3 SALIDA1 — SALIDA1
TP4 SALIDA2 — SALIDA2
TP5 VE — VE
TP6 VC — VC

Alimentación y desacople

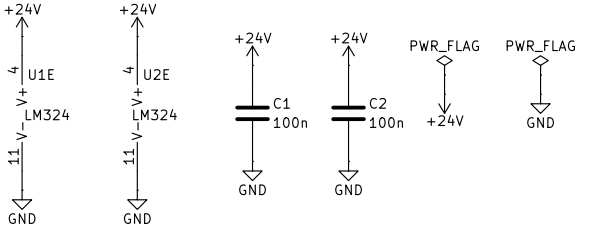

Sheet: /		
File: placa.kicad_sch		
Title:		
Size: A4	Date:	**Rev:**
KiCad E.D.A. 10.0.6		Id: 1/1